

Digitaltechnik

Einheitspräfixe

Deka	Hekto	Kilo	Mega	Giga	Tera	Peta	Exa	Zetta	Yotta
da	h	k	M	G	T	P	E	Z	Y
1	2	3	6	9	12	15	18	21	24
d	c	m	μ	n	p	f	a	z	y
Dezi	Zenti	Milli	Mikro	Nano	Piko	Femto	Atto	Zepto	Yokto

Bit $\xrightarrow{\cdot 8}$ Byte $\xrightarrow{\cdot 1024}$ kByte $\xrightarrow{\cdot 1024}$ MByte

Moore's Law: alle 18-24 verdoppelt sich die Anzahl der Chips pro Fläche. Probleme: hohe Verursachungsdichte, Komplex bei der Herstellung (von kleinen Strukturen), höhere Störanfälligkeit da weniger e- an Operation beteiligt sind (heisenbergsche Unschärfe etc)

RISC-Prozessor: Speicher, Ein- und Ausgangssystem, Rechenwerk, Bussystem

Zahlensysteme

Größte darstellbare Zahl nach Anzahl der Ziffern

b: Basis; p: Anz. Vorkommast.; n: Anz. Nachkommast.

$Z_{max} = b^p - b^{-n}$

3.1 Umrechnung

	$Z \geq 1$	$Z < 1$
$r \rightarrow 10$	$Z_{10} = \sum r^i \cdot d_i$ $101_2 \rightarrow 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 4$	$Z_{10} = \sum r^{-i} \cdot d_{-i}$ $0.11_2 \rightarrow 1 \cdot 0.5 + 1 \cdot 0.25$
$10 \rightarrow r$	$d_i = Z_{10} \% r^i$ $58/8 = 7 \text{ Rest } 2 (LSB)$ $7/8 = 0 \text{ Rest } 7 (MSB)$	$0.4 \cdot 2 = 0.8 \text{ Übertrag } 0 (MSB)$ $0.8 \cdot 2 = 1.6 \text{ Übertrag } 1$

Anzahl der benötigten Ziffern n bezüglich der Basis r, um Z_{10} darstellen zu können:

$n = \lceil \log_r(Z) \rceil + 1$

3.2 Zweierkomplement

Wertebereich: $-2^{n-1} \leq Z \leq 2^{n-1} - 1$

Wandle 2 in -2 um:

- 1. Invertieren aller Bits
- 2. Addition von 1
- 3. Ignoriere Überträge beim MSB

$0010 \Rightarrow 1101$
 $1101 + 1 = 1110$
 $\Rightarrow -2_{10} = 1110_2$

Radix-Komplement

Allgemein:

$K(Z) = r^n - Z = (r^n - 1) - Z + 1$; r^n : Basis des Zahlensystems

binäre Rechenoperationen (max. Stellen)

Addition: $n_E = \max(n_1, n_2) + 1$; Multiplikation: $n_E = n_1 + n_2$

IEEE 754 (Gleitkommadarstellung)

s(1)	e(8/11)	f(23/52)
------	---------	----------

Sonderdarstellung: e=0 ist 0 und e=255 ist ∞

Dezimal-->IEEE 754

$e_{10} = \lfloor \log_2 |Z_{10}| \rfloor + 127$ $m_{10} = \lfloor (\frac{|Z_{10}|}{2^{e_{10}-127}} - 1) \cdot 2^{23} \rfloor$

in die Form $1, m_2 \cdot 2^x$ bringen und dann entsprechend anpassen: e=x+127, mantisse mit 0er am Ende auffüllen

IEEE 754-->Dezimal

$Z_{10} = (-1)^v \cdot (\frac{m_{10}}{2^{23}} + 1) \cdot 2^{e_{10}-127}$

manuelles umwandeln geht schneller

$Z_2 = (-1)^v \cdot (1, m_2) \cdot 2^{e_{10}-127}$

Exponent umwandeln, komma um die entsprechenden Stellen verschieben und dann in Dezimalumwandeln

boolsche Algebra

	De Morgan	Komplement	Dominant	Neutral	Absorption	Idempotenz	Distributiv	Assoziativ	Kommutativ
	$\overline{x+y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$	$\overline{\overline{x}} = x$	$x+1 = 1$	$x \cdot 1 = x$	$x+(x \cdot y) = x$	$x \cdot x = x$	$x+(y \cdot z) = (x+y) \cdot z$	$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$	$x \cdot y = y \cdot x$
	$\overline{x \cdot y} = \overline{x} + \overline{y}$	$x + \overline{x} = 1$	$x \cdot 0 = 0$	$x + 0 = x$	$x + (x \cdot y) = x$	$x + x = x$	$x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$	$x + (y + z) = (x + y) + z$	$x + y = y + x$
	$\overline{\overline{x}} = x$	$x + \overline{x} = 1$	$x \cdot 0 = 0$	$x + 0 = x$	$x + (x \cdot y) = x$	$x \cdot x = x$	$x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$	$x + (y + z) = (x + y) + z$	$x + y = y + x$
	$\overline{x+y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$	$x + \overline{x} = 1$	$x \cdot 0 = 0$	$x + 0 = x$	$x + (x \cdot y) = x$	$x \cdot x = x$	$x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$	$x + (y + z) = (x + y) + z$	$x + y = y + x$


Resolutionsgesetz: $x \cdot a + \overline{x} \cdot b = x \cdot a + \overline{x} \cdot b + a \cdot b$

$a \text{ XOR } b = a\overline{b} + \overline{a}b$

Gatter:

	Schaltungssymbol			Verknüpfung,	Funktion,
	amerika-	deutsch	DIN-Norm	Abbildungs-	Eins-Menge
	nisch		40900	vorschrift	
UND AND				$y = f(x_1, x_2) = x_1 \cdot x_2$	$f = \{11\}$
ODER OR				$y = f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$	$f = \{01, 10, 11\}$
NICHT NOT				$y = f(x) = \overline{x}$	$f = \{0\}$
NAND				$y = f(x_1, x_2) = \overline{x_1 \cdot x_2}$	$f = \{00, 01, 10\}$
NOR				$y = f(x_1, x_2) = \overline{x_1 + x_2}$	$f = \{00\}$
XOR (exkl. ODER)				$y = f(x_1, x_2) = x_1 \oplus x_2$	$f = \{01, 10\}$
XNOR (Äquivalenz)				$y = f(x_1, x_2) = \overline{x_1 \oplus x_2}$	$f = \{00, 11\}$
Subjunktion (Implikation)				$y = f(x_1, x_2) = x_1 \rightarrow x_2 = \overline{x_1} + x_2$	$f = \{00, 01, 11\}$
MUX		x : Selektoreingang a, b : Dateneingänge		$y = \beta(x, a, b) = x \cdot a + \overline{x} \cdot b$	$\beta = \{001, 011, 110, 111\} = \{0 \cdot 1, 1 \cdot 1\}$

MOSFET-Transistor

 

5.1 Bauteilparameter

Verstärkung: $\beta = K' \frac{W}{L}$ mit $K' = \frac{\mu \epsilon_0 \epsilon_{ox} e_0}{t_{ox}}$

Kanalweite	W
Kanallänge	L
Elektronenbeweglichkeit	$\mu_n \approx 250 \cdot 10^{-4} \frac{m^2}{Vs}, \mu_p \approx 100 \cdot 10^{-4} \frac{m^2}{Vs}$
rel. Dielektrizität des Gateoxys	$\epsilon_{ox} \approx 3,9$
Dielektrizitätskonstante	$\epsilon_0 = 8.8541878 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm}$
Gateoxyddicke	t_{ox}
Verstärkung	$\beta = \frac{\mu_n \epsilon_{ox} e_0}{t_{ox}} \cdot \frac{W}{L} = K' \frac{W}{L} = \frac{\mu_n C_G}{L^2}$
Kapazität	$C_G = \epsilon_{ox} \epsilon_0 \frac{W L}{t_{ox} C_L t_{ox} L p}$
Verzögerungszeit	$t_{pHL} \propto \frac{W_p \mu_p \epsilon_{ox} (V_{DD} - V_{th})}{W_p \mu_p \epsilon_{ox} (V_{DD} - V_{th})}$

- große Kanalweite \Rightarrow große Drain-Störme \Rightarrow schnelle Schaltgeschwindigkeit (da $i_d \propto \beta \propto \frac{W}{L}$)
Aber: große Fläche. Kanalweite W zur Kompensation der
- nMos schaltet schneller als pMos niedrigeren Löcherbeweglichkeit

t_{pHL} : steigend mit:


Schalungskomplexität C_L , Oxiddicke, Kanallänge, Schwellspannung U_{th} ; fallend mit: Kanalweite W, Ladungsträgerbeweglichkeit, Oxiddielektrizität,

Versorgungsspannung

CMOS-Verlustleistung:

CMOS-Inverter

 Inverterschaltvorgang $V_A: 0 \rightarrow 1$:



Dynamische Verlustleistung

Kapazitive Verluste

Kurzschlussstrom

Schalthäufigkeit

Abhängig von den Signalfanken, mit Schaltfunktionen verknüpft $\approx V_{DD} 1/ \propto$ Schaltzeit: $\frac{V_{DD} 2}{V_{DD} 1} = \frac{t_{D1}}{t_{D2}}$ (bei Schaltnetzen t_{log})

Verzögerungszeit $\propto \frac{1}{V_{DD} - V_{th}}$


UTF-8: Codewörter mit Länge 8-, 16-, 24-, 32-Bit (1-4 Byte)

- \rightarrow MSB = 0 \rightarrow 1 Byte (restliche 7 Bits: ASCII)
- \rightarrow MSB = 1 \rightarrow 2-4 Byte \rightarrow ersten 3/4/5 Bit geben Länge an (110, 1110, 11110). Bytes 2-4 beginnen mit 10 um nicht als neues 1Byte Zeichen erkannt zu werden
- \rightarrow bsp: "110xxxxx 10xxxxxx"

nMOS

Guter Pull-Down

 Source am niedrigeren Potential ($U_{DS} > 0$)




$$I_D = \begin{cases} 0 & U_{GS} < U_t(aus) \\ \beta (U_{GS} - U_t - \frac{U_{DS}}{2}) U_{DS} & U_{GS} > U_t \text{ (linear)} \\ \frac{\beta}{2} (U_{GS} - U_t)^2 & U_{GS} > U_t \text{ (Sättigung)} \end{cases}$$

$\wedge U_{DS} \geq 0$
 $\wedge 0 < U_{DS} < U_{GS} - U_t$
 $\wedge 0 < U_{GS} - U_t < U_{DS}$

pMOS

Guter Pull-Up

 Source am höheren Potential ($U_{DS} < 0$)



$$I_D = \begin{cases} 0 & U_{GS} > U_t(aus) \\ -\beta (U_{GS} - U_t - \frac{U_{DS}}{2}) U_{DS} & U_{GS} < U_t \text{ (linear)} \\ -\frac{\beta}{2} (U_{GS} - U_t)^2 & U_{GS} < U_t \text{ (Sättigung)} \end{cases}$$

$\wedge U_{DS} \leq 0$
 $\wedge 0 > U_{DS} > U_{GS} - U_t$
 $\wedge 0 > U_{GS} - U_t > U_{DS}$

CMOS-Gatterentwurf

CMOS-Logik ist invertierend!! INVERTER NICHT VERGESSEN!!!

Vorteil: (Fast) nur bei Schaltvorgängen Verlustleistung - wenig statische Verluste

Netzwerk	Pull-Down	Pull-Up
Transistoren	nMos	pMos
AND	Serienschaltung	Parallelschaltung
OR	Parallelschaltung	Serienschaltung

- Möglichkeit: Direkt; ggf. Inverter vor die Eingänge und Ausgänge schalten.
- Möglichkeit: Mit bullshit Algebra die Funktion nur mit NAND und NOR darstellen.

Logikminimierung:

Effizienz des Terms: $L(z)$ = Summe der Literale in Teilterme +

Anzahl der Teilterme

Karnaugh Tabelle:

Zyklische Gray-Codierung: 2dim: 00, 01, 11, 10 3dim: 000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100

$\sum x \cdot y$	00	01	11	10
0	1	0	0	0
1	X	1	1	0

Don't Care Werte ausnutzen!

Gleiche Zellen zusammenfassen: z.B. $\overline{x}y + y \cdot z$

Gray Kodierung: benachbarte Matrixen Felder unterscheiden sich in nur einer Binärstelle

möglichst viele Felder zusammenfassen, auch mehrere mehrmals benutzen, wenn dann besser zusammengefasst werden kann

Don't cares ausnutzen!!!

Quines Methode:

Gegeben: DNF, gesucht: MinSOP

1. DNF unf KDNF erweitern: $abc + \overline{a}\overline{b} = abc + \overline{a}\overline{b}(c + \overline{c})$

2. Bestimmung der Primimplikanten durch spezielles

Resolutionsgesetz ($a\overline{x} + x\overline{a} = a$) und Absorptionsgesetz

($a+ab=a$)

Nachteil: man braucht VollSOP! 1. schritt liefert teils sehr viele

Minterme (Worst Case 2^n)

Beispiel:

m_0	0-Kubus	A	1-Kubus	R	A	2-Kubus	A
m_1	$\overline{x}_1 \overline{x}_2 x_3$	✓	$\overline{x}_2 x_3$	$m_1 \& m_5$	p_1		
m_4	$x_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3$	✓	$x_1 \overline{x}_2$	$m_4 \& m_5$	✓	x_1	p_2
m_5	$x_1 \overline{x}_2 x_3$	✓	$x_1 \overline{x}_3$	$m_4 \& m_6$	✓		
m_6	$x_1 x_2 \overline{x}_3$	✓	$x_1 x_2$	$m_5 \& m_7$	✓		
m_7	$x_1 x_2 x_3$	✓	$x_1 x_2$	$m_6 \& m_7$	✓		

Resolventenmethode:

Gesetze: allgemeines Resolutionsgesetz ($ax + b\overline{x} = ax + b\overline{x} + ab$)

und Absorptionsgesetz:

f	Schicht
$\overline{x} \cdot y + x \cdot y \cdot z + \overline{x} \cdot \overline{y} \cdot \overline{z}$	0
$+ y \cdot z + \overline{x} \cdot \overline{z}$	1

Überdeckungstabelle (quine-McCluskey):

Problem: welche Primimplikanten werden minimal benötigt um $f(x)$ vollständig darzustellen

Methode:

1. Markieren der Überdeckungen

2. Auswertung der Dominanzrelationen

Zeilen und Spalten, die dominiert werden streichen

$p \setminus m$	m_0	m_2	m_3	m_7	Kosten
p_1	1	1	0	0	$L(p_1)$
p_2	0	1	1	0	$L(p_2)$
p_3	0	0	1	1	$L(p_3)$

$L(p_1)$:= Länge des
Primimplikanten (Anzahl der
Literals)


$\Rightarrow \text{MinSOP} : f = p_1 + p_3 = \overline{x} \cdot z + y \cdot z$

Kombinatorisches Schaltnetz: (ohne Gedächtnis)


MUX und DeMUX

- Serielle Übertragung besser als parallele Übertragung, da zu kostenintensiv

- Mehrfachverwendung von Gleisen

 

 DNF: $x_1 \cdot \overline{a_0} \cdot \dots \cdot \overline{a_m} + \dots + x_n \cdot \overline{a_0} \cdot \dots \cdot \overline{a_m} = 1$



Wenn Logik-Gleichung fertig optimiert wurde:


DNF:

$$z = a_2 * (a_1 * (a_0 * x_7 + \overline{a_0} * x_6) + \overline{a_1} * (a_0 * x_5 + \overline{a_0} * x_4)) + \overline{a_2} * (a_1 * (a_0 * x_3 + \overline{a_0} * x_2) + \overline{a_1} * (a_0 * x_1 + \overline{a_0} * x_0))$$

Ripple-Carry-Adder: (28 Transistoren pro VA)


Volladdierer

A	B	C_{in}	C_{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

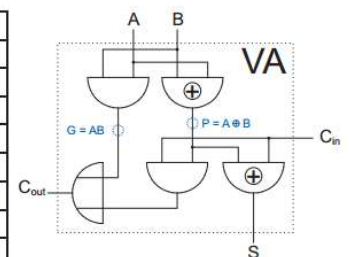

$$S = P \oplus C_{in}, \quad C_{out} = G + P \cdot C_{in}$$

Ripple-Carry-Adder

 

Verzögerungszeit wird vom Carry-Übertrag dominiert!
Maximale Verzögerungszeit, wenn beim LSB das Signal von G wechselt und bei allen anderen Gattern gilt: $P = 1$.


Propergate: $P=A \text{ XOR } B$: falls 1, kann der Carry weitergeleitet werden zum Carry-Ausgang

Generate: $G=AB=1$: generiert eine 1 am Carryausgang

 
Problem: Es dauert seine Zeit bis der Carry vom ersten VA stabil ist und der zweite VA beginnen kann zu rechnen (t_{\max} wenn der Carry durch alle VAs geht)

Lösung: Carry-Bypass-Adder

Einfügen von DeMUX, die eine Verundung der Propagate des einzelnen A_i und B_i sind--> wenn diese Propagatebedingung auf 1 ist, dann kann der Carry vom ersten VA zum letzten weitergereicht werden



Realisierung von Subtrahierer:

 


Multiplizierer:

Multiplikation als Summe einer Summe

Array Multiplizierer: Parallele Generierung der partiellen

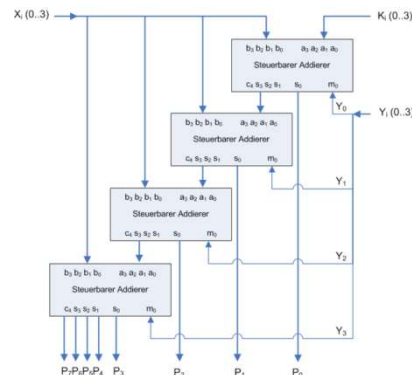Produkte und shift-Operation durch geschickte Verschaltung der Stufen, Nachteil: Kostenintensiv




"Kasten" entspricht steuerbaren Addierer, der die Werte addiert, wenn $y=1$

Multiplikation mit 2^n ; kanonisch: einfache shift Operation

Logarithmischer Barrel Shifter: k MUX Reihen/Zeilen (k : Wortbreite) mit $\lceil \log(n) \rceil$ Stufen/Spalten, wenn n die maximale Verschiebung ist. Nachteil: große Fläche und kostenintensiv

Komparatoren/Vergleichoperationen:

 

Zeitanalyse kombinatorischer Schaltnetze:

UND: 0 dominant: wenn ein Eingang 0, dann ist der Ausgang auch 0

OR: 1 dominant: wenn ein Eingang 1, dann auch der Ausgang ein

XOR: sensitiv auf beiden Eingängen, d.h. Ausgang hängt von beiden Eingängen ab


Allgemein: schauen wann der gewünschte Ausgang spätestens stabil ist.

Sequentielle Logik: (mit Gedächtnis)

Basic Speicherzelle: Ring aus 2 Invertoren um den Wert stabil zu halten. **Problem:** Änderung des Wertes welcher in dem Register gespeichert ist


Lösung: Set-Reset Latch/ Enable Lat

Level-Controlled

 

übernimmt den Eingangswert auf D solange $e=1$

 Taktflanken gesteuerter Register: Flip-Flop



Timing

t_{setup} : Zeit, in der der Eingangswert vor aktiver Taktflanke stabil sein muss

t_{hold} : Zeit, in der der Eingangswert nach aktiver Taktflanke stabil bleiben muss

t_{c2q} : Zeit, nach der der Eingangswert nach der Taktflanke stabil an Q anliegt (=Ausgangslatenz des Registers)

t_{clk} : Clock

$t_{\text{längsterPfad}}$: (=kritischer Pfad) Längste Verzögerungszeit zwischen zwei Registerstufen

$t_{\text{clk}} \geq t_{c2q} + t_{\text{längsterPfad}} + t_{\text{setup}}$	Kosten: zusätzliche Register, Dummy-Gatter, Latenz Dummy-Gatter: 2 not Gatter, AND mit sich
$t_{\text{hold}} \leq t_{c2q} + t_{\text{kürzesterPfad}}$	

Gesamtlatenz = (Maximale Anzahl hintereinander geschalteter Register - 1) $\cdot t_{\text{clk}}$

Pipelining

Aufteilen langer kombinatorischer Pfade durch Einfügen zusätzlicher Registerstufen, um die Taktfrequenz erhöhen zu können (Gesamtlatenz wird allerdings nicht kleiner).

⇒ Möglichst Halbierung des längsten Pfades!

⇒ Evtl. müssen sog. „Dummy-Gatter“ eingefügt werden!

Gesamtlatenz wird bei Pipelining größer!! **Durchsatz:** $\frac{1 \text{ sample}}{t_{\text{clk}}}$

$t_{\text{clk,pipe}} = \max(t_{\text{clk,Stufe}}, \text{Latenz} \cdot \# \text{Stufen} \cdot t_{\text{clk,pipe}})$



Möglichkeiten ohne Pipelining Registerzeiten nicht zu verletzen: $t_{\text{clk}} \downarrow$, schnellere Register&Gatter, Logikoptimierung

Parallele Verarbeitungseinheiten

- Paralleles, gleichzeitiges Verwenden mehrerer identischer Schaltnetze
- Zusätzliche Kontrolllogik nötig (Multiplexer)
- Taktfrequenz und Latenz bleiben konstant
- Durchsatz steigt mit der Zahl der Verarbeitungseinheiten
- ABER: deutlich höherer Ressourcenverbrauch

$$T_{clk} \text{ von Register am Ende: } t_{clk,parallel} = \frac{t_{clk,Modul}}{\#Module}$$
  
$$\text{Kosten} = \#Module * (\text{Kosten Logik}) + \text{Steuerlogik}$$



Tests:

Fehlermodell: Stuck-at-x

Gatteranschluss ständig auf gnd/V_{dd}; Es ist nur ein Fehler s-a-x 2+r mögliche Fehler

(r = #Gatteranschlüsse = #Eingänge + #Ausgänge + #Verbindungen im Gatter ≈ #Anzahl Gatter * #mittlerer Fan-out)


Fehlergruppe: Alle Fehler, die mit einem Test t_v erkennbar sind bilden die Fehlergruppe des Test t_v

Testgruppe: Alle Tests die den Fehler e_x und e_y erkennen bilden Testgruppe

Automaten:

Finite state machine

Moore

 

Ausgang nur vom Zustand abhängig.


Vorteile:

Kein kombinatorischer Pfad von Eingängen zu Ausgängen
⇒ Begrenzung der Logik-Tiefe

Nachteile:

Hohe Anzahl von Zuständen

Mealy

 

Ausgang vom Zustand und von Eingabe abhängig.

Weniger Zustände, Übersichtlicher, Allgemeiner
Ausgang reagiert schneller

Lange kombinatorische Pfade bei Verkettung mehrerer FSMs

Test-Fehler-Relationstabelle:

jede Eingangsbelegung testen welches y idealerweise rauskommt, dann für jeden Ausgang testen was rauskommt wenn er stuck-at-0/1 ist.

Gleiche Spalten: Fehler sind nicht zu unterscheiden, **gleiche Zeilen:** Tests erkennen gleichen Fehler

Fehlerüberdeckungstabelle:

- gleiche Spalten gruppieren

- Fehler suchen, die nur von einem Test erkannt werden → Aufnahme des Tests in die Testauswahl, dann die Tabelle vervollständigen

Einzeltestgenierung (D-Algorithmus):

Fehler annehmen und dann die Eingangsvariablen so geschickt wählen (durch Vorwärts- und Rückwärtsimplikation), dass sich der Fehler bis zum Ende durchpropagiert

Sensitivität eines Pfades: Ein Pfad ist bei t_v sensitiv auf einen Fehler e_y, wenn alle Leitungen sensitiv sind

Fan-out-freie Schaltungen: Eingangsvariablen die zu einem gemeinsamen Signalwert beitragen sind verschieden; Jedes Einstellungsproblem kann unabhängig voneinander gelöst werden

Allgemein:

Persistente Fehler: Designfehler; Fehler im Fertigungsprozess

Dynamische Fehler: Alterung

DNF: $z = \overline{a}\overline{b}c + abc + \overline{a}b\overline{c} = 1$; **KNF:** $z = (a+b+c) * (...) = 0$

Eingangswert A	wechsell	S ₁	S ₂	A	S ₁	S ₂
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0
...

Logikgleichung erstellen:
Zustände kodieren → für jeden Zustand aufstellen in welchen Zustand es unter dem einen Eingangswechsell

Umwandlung: durch Wahrheitstabelle oder alles doppelt negieren und deMorgan anwenden

Mintterm: alle n Variablen kommen in einer UND-Verknüpfung vor

Maxterm: alle n Variablen in einer ODER-Verknüpfung gebundene Variable: x₁+x₂x₃: x₁ ist freie Variable, x₂ und x₃ sind gebunden

Implikant: Produkt bzw. UND-Term: überdeckt mindestens einen Mintterm

Primimplikant: Implikant, der nicht mehr weiter vereinfacht werden kann

Fan-out: Anzahl der nachfolgenden Gatter. Ist der Fan-out größer, so wird die Verzögerungszeit größer

Fan-in: Anzahl der Eingänge eines Logikgatters

Parity-Prüfsumme: Ergänzung der Bytes, so, dass geradzahlig viele 1en drin vorkommen

SOP (DNF)	POS (KNF)	CSOP (nur 1)	VollSOP (nur 1)	Minimale Summe v. Primimplikanten	Terme sind ODER-verknüpft	Terme sind UND-verknüpft
eine Summe von Produkttermen	ein Produkt von Summentermen	Menge aller Minterme	Menge aller Primimplikanten		analog CPOS	Bestimmung siehe Quine Methode oder Schichtenalgorithmus durch Überdeckungstabelle

x	y	AND x · y	OR x + y	XOR x ⊕ y	NAND x · y	NOR x + y	EQV x ⊕ y
0	0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1

Boolesche Funktionen:

Kofaktor

- $f|_{x_i=1} = f_{x_i}$, $f|_{x_i=0} = f_{\overline{x_i}}$
- $(f_{x_i})_{x_j} = (f_{x_j})_{x_i} = f_{x_i x_j}$
- $x_i \cdot f = x_i \cdot f_{x_j}$, $\overline{x_i} \cdot f = \overline{x_i} \cdot f_{\overline{x_j}}$
- $x_i + f = x_i + f_{\overline{x_j}}$, $\overline{x_i} + f = \overline{x_i} + f_{x_j}$

Entwicklungssätze

- $f = x_i \cdot f_{x_i} + \overline{x_i} \cdot f_{\overline{x_i}} = \beta(x_i, f_{x_i}, f_{\overline{x_i}})$
- $\overline{f} = \overline{x_i \cdot f_{x_i} + \overline{x_i} \cdot f_{\overline{x_i}}} = \overline{x_i} \cdot \overline{f_{x_i}} + x_i \cdot \overline{f_{\overline{x_i}}}$

Sonstiges

- f unabhängig von x_i ⇔ f_{x_i} = f_{̄x_i} ⇔ f_{x_i} ⊕ f_{̄x_i} = 0
- f abhängig von x_i ⇔ f_{x_i} ≠ f_{̄x_i} ⇔ f_{x_i} ⊕ f_{̄x_i} = 1
- f positiv symmetrisch in x_i und x_j ⇔ f_{x_ix_j} = f_{̄x_īx_j}
- f negativ symmetrisch in x_i und x_j ⇔ f_{x_ix_j} = f_{̄x_ix_j}